

# 《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2021级计算机科学与技术03班,05班	姓名	任俊璇,张梓健
实验题目	实验二处理器译码实验		
实验时间	2023 年 04 月 03 日	实验地点	DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
<b>教师评价:</b> <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确; <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交; <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理; <input type="checkbox"/> 实验结果正确; <input type="checkbox"/> 语法、语义正确; <input type="checkbox"/> 报告规范; 其他: <div>评价教师: 冯永</div>			
<b>实验目的</b> (1)掌握单周期CPU控制器的工作原理及其设计方法。 (2)掌握单周期CPU各个控制信号的作用和生成过程。 (3)掌握单周期CPU执行指令的过程。 (4)掌握取指、译码阶段数据通路执行过程。			

报告完成时间: 2023年 4月 20日

# 1 实验内容

1. PC.D触发器结构,用于储存PC(一个周期)。需实现2个输入,分别为`clk`, `rst`,分别连接时钟和复位信号;需实现2个输出,分别为`pc`, `inst_ce`, 分别连接指令存储器的`addra`, `ena`端口。其中`addra`位数依据coe文件中指令数定义;
2. 加法器。用于计算下一条指令地址,需实现2个输入,1个输出,输入值分别为当前指令地址`PC`、`32'h4`;
3. Controller。其中包含两部分:
  - (a). `main_decoder`。负责判断指令类型,并生成相应的控制信号。需实现1个输入,为指令`inst`的高6位`op`,输出分为2部分,控制信号有多个,可作为多个输出,也作为一个多位输出,具体参照参考指导书进行设计;`aluop`,传输至`alu_decoder`,使`alu_decoder`配合`inst`低6位`funct`,进行ALU模块控制信号的译码。
  - (b). `alu_decoder`。负责ALU模块控制信号的译码。需实现2个输入,1个输出,输入分别为`funct`, `aluop`;输出位`alucontrol`信号。
  - (c). 除上述两个组件,需设计`controller`文件调用两个decoder,对应实现`op`,`funct`输入信号,并传入调用模块;对应实现控制信号及`alucontrol`,并连接至调用模块相应端口。
4. 指令存储器。使用Block Memory Generator IP构造。(参考指导书)  
注意: Basic中Generate address interface with 32 bits 选项不选中;PortA Options中 Enable Port Type 选择为 Use ENA Pin
5. 时钟分频器。将板载100Mhz频率降低为1hz,连接PC、指令存储器时钟信号`clk`。(参考数字逻辑实验)  
注意: Xilinx Clocking Wizard IP可分的最低频率为4.687Mhz,因而只能使用自实现分频模块进行分频

## 2 实验设计

### 2.1 控制器(Controller)

#### 2.1.1 功能描述

接收存储器传来的32位指令,调用Main decoder和Alu decoder,生成`memtoreg`,`memwrite`,`branch`,`alusrc`,`regdst`,`regwrite`,`jump`,`alucontrol`信号。

### 2.1.2 接口定义

表 1: 接口定义模版

信号名	方向	位宽	功能描述
op	input	6-bit	指令op码。
funct	input	6-bit	指令funct码。
memtoreg	output	1-bit	回写的数据来自于 ALU 计算的结果还是存储器读取的数据。
memwrite	output	1-bit	是否需要写数据存储器。
alusrc	output	1-bit	送入 ALU B 端口的值是立即数的 32 位扩展还是寄存器堆读取的值。
regdst	output	1-bit	写入寄存器堆的地址是 rt 还是 rd,0 为 rt,1 为 rd。
regwrite	output	1-bit	是否需要写寄存器堆。
branch	output	1-bit	是否为 branch 指令,且满足 branch 的条件。
jump	output	1-bit	是否为 jump 指令。
alucontrol	output	1-bit	ALU 控制信号,代表不同的运算类型。

### 2.1.3 逻辑控制

controller模块接收指令的op码和funct码,先调用Main decoder,根据op得到memtoreg,memwrite,branch,alusrc,regdst,regwrite,jump,aluop,然后调用Alu decoder,根据aluop和funct得到alucontrol。

## 2.2 存储器(Block Memory)

### 2.2.1 类型选择

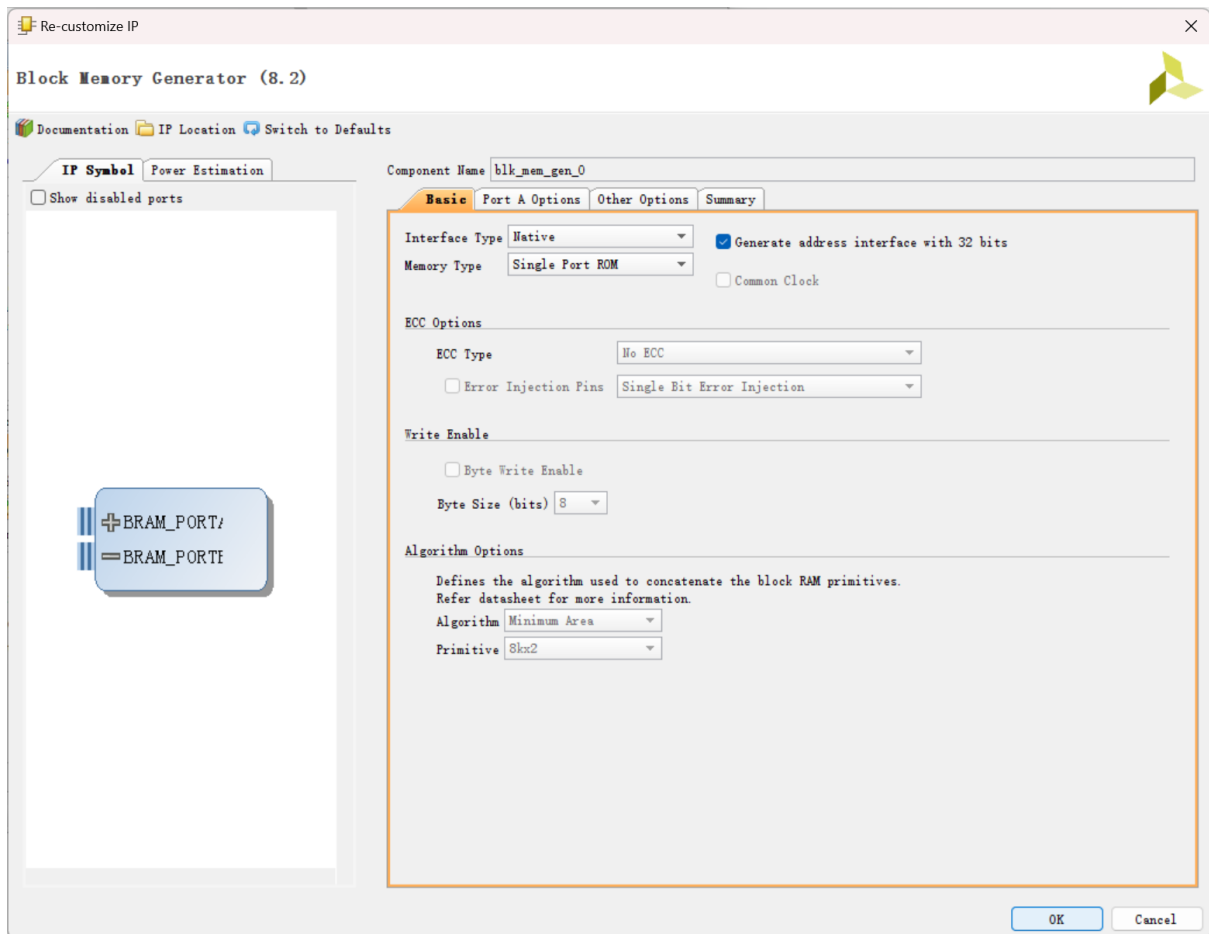


图 1: 类型选择为单端口rom

## 2.2.2 参数设置

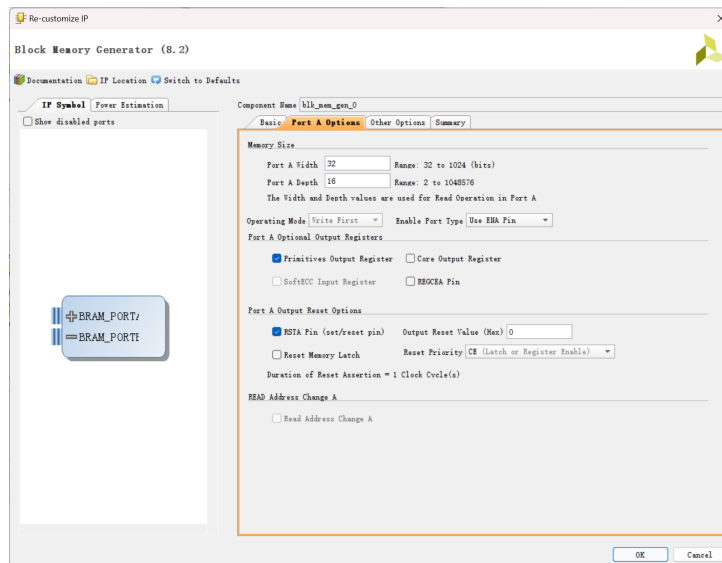


图 2: 参数设置1

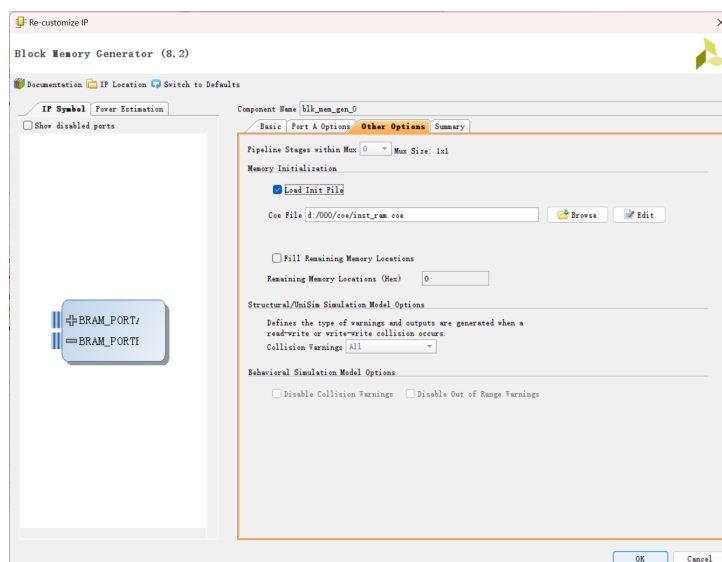


图 3: 参数设置2

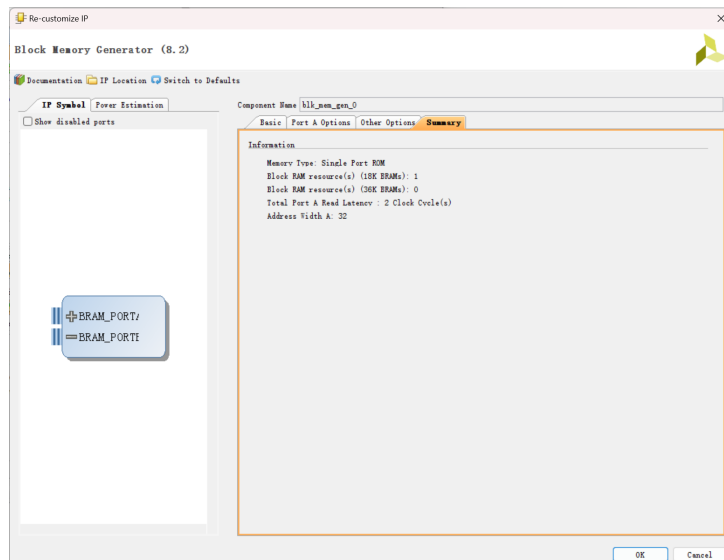


图 4: 参数设置3

```
memory_initialization_radix = 16;
memory_initialization_vector =
20020005,
00a42820,
8c020050,
ac020054,
10a7000c,
08000013,
```

### 3 实验过程记录

#### 3.1 实验过程

**创建 PC 模块:**根据实验要求设计PC模块,以clk和rst为输入,输出pc和inst\_ce。

**创建 main\_decde, alu\_decode 模块:**根据实验要求设计main\_decde模块,以op为输入,输出regwrite, regdst, alusrc, branch, memwrite, memtoreg, jump, aluop 信号;根据实验要求设计alu\_decode模块,以aluop和 funct为输入,输出alucontrol。

**创建 Controller模块, 调用 main\_decode, alu\_decode:** 根据实验要求设计Controller模块, 以op和funct为输入,调用main\_decode, alu\_decode模块,输出memtoreg, memwrite, branch, alusrc, regdst, regwrite, jump, alucontrol。

**使用 Block Memory, 导入 coe 文件:**按照实验指导书调用 Xilinx 库 Block Memory Generator。

**自定义顶层文件, 连接相关模块:**根据要求调用以上模块。

**编写 Testbench 仿真文件:**按照实验要求编写仿真文件,时钟周期设为 10ns,每个时钟周期输入地址 Address + 4,捕获输出信号并打印在控制台。

下板验证:生成bit流文件,进行下板验证。

### 3.2 遇到的问题

#### 3.2.1 问题一

不了解Block Memory应该如何接入,应该选择哪种类型

#### 3.2.2 解决方案

通过阅读指导手册和网上查询,选择single port rom类型,并找到了对应的接口。

#### 3.2.3 问题二

在仿真时,Block Memory的输出一直为0没有变化

#### 3.2.4 解决方案

观察rtl图发现Block Memory的addra至于pc的第0位连接,其余位接地,最后发现问题是顶层模块中,没有添加中间变量pc。

## 4 实验结果及分析

### 4.1 仿真图

 


图 5: 仿真图

由图,led即为八种控制输出信号alucontrol,branch,jump,regwrite,regdst,alusrc,memwrite,memtoreg的输出,pc每过一个时钟周期就会自加4,block memory的输出为20020005,00a42820,8c020050,ac020054,10a7000c,08000013,0000。

## A Controller代码

### A.1 controller

```
module controller(op,funct,memtoreg,memwrite,branch,alusrc,regdst,regwrite,jump
    ,alucontrol);
    input wire [5:0] op,funct;
    output wire memtoreg,memwrite,branch,alusrc,regdst,regwrite,jump;
    output wire [2:0] alucontrol;
    wire [1:0] aluop;

    main_decoder x(op,memtoreg,memwrite,branch,alusrc,regdst,regwrite,jump,aluop)
        ;
    alu_control y(funct,aluop,alucontrol);

endmodule
```

#### A.1.1 main\_decoder

```
module main_decoder(op,memtoreg,memwrite,branch,alusrc,regdst,regwrite,jump,
    aluop);
    input wire [5:0] op;
    output wire memtoreg,memwrite,branch,alusrc,regdst,regwrite,jump;
    output wire [1:0] aluop;
    reg [8:0] controls;

    always @(*) begin
        case (op)
            6'b000000: controls <= 9'b110000010; //R-type
            6'b100011: controls <= 9'b101001000; //lw
            6'b101011: controls <= 9'b001010000; //sw
            6'b000100: controls <= 9'b000100001; //beq
            6'b001000: controls <= 9'b101000000; //addi
            6'b000010: controls <= 9'b000000100; //j
            default: controls <= 9'b000000000; //error
        endcase
    end
    assign {regwrite,regdst,alusrc,branch,memwrite,memtoreg,jump,aluop} =
        controls;
endmodule
```

#### A.1.2 alu\_decoder

```
module alu_control(funct,aluop,alucontrol);
    input wire [5:0] funct;
    input wire [1:0] aluop;
```



```

output wire [2:0] alucontrol;
reg[2:0] result;
always @(*) begin
case (aluop)
2'b00: result = 010; //lw or sw
2'b01: result = 110; //beq
2'b10: //R-type
case (funct)
6'b100000: result = 010; //add
6'b100010: result = 110; //subtract
6'b100100: result = 000; //and
6'b100101: result = 001; //or
6'b101010: result = 111; //set-on-less-than
endcase
endcase
end
assign alucontrol = result;
endmodule

```